

# 实验一：计数器

## 一、实验目的

1. 掌握简单时序逻辑电路的设计方法
2. 了解任意进制计数器的设计方法


## 二、设计方案

### 1. 计数器的原理

计数器是一种常用的时序电路，按照规定的方式改变内部各触发器的状态，以记录输入的时钟脉冲的个数。按照规定的计数顺序的不同，计数器又可分为加法计数器、减法计数器、可逆计数器和不同进制的计数器；按照工作方式的不同，又可以分为异步计数器和同步计数器。
 
### 2. 同步计数器

同步计数器中，各个触发器使用同一个计数控制时钟，每一位在时钟上升沿到来时是否反转取决于比其低的位是否都是“1”。其中，触发器的翻转是在时钟上升沿同步进行的，其翻转稳定时间仅仅取决于单级触发器的翻转时间，而与计数器的位数无关。




### 3. 异步计数器

异步计数器中，各个触发器使用的是不同的计数控制时钟，计数控制信号是在各级间逐级传递的，种计数器从时钟脉冲上升沿到达最后一个触发器翻转到规定的状态，需要较长的延时，计数器位数越多，翻转到稳定的时间就越长。

每来一个计数脉冲，最低位 QA 的状态变化一次，其后每位则在低一位触发器

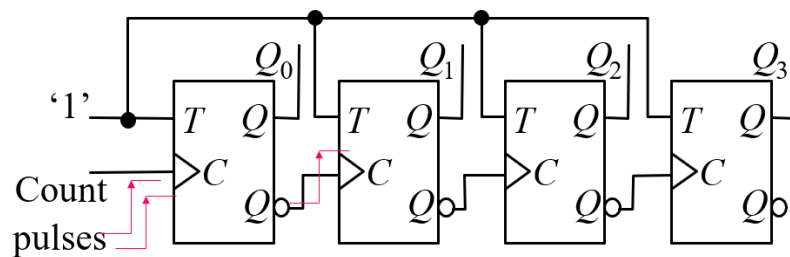的状态由 1 变为 0 时发生状态变化，时钟输入是上一级的输出，这样一来就构成了异步计数器。



### 三、 关键代码

#### 1. 同步计数器

##### a. 计数器代码

```

1  module add_dec(hit,cout,reset,ud);
2      input hit;
3      input reset;
4      input ud;
5      output [6:0] cout;
6
7      wire [3:0] cnt;
8      BCD7 U0(.din(cnt),.dout(cout));
9      count U1(.reset(reset),.hit(hit),.cnt(cnt),.ud(ud));
10 endmodule

```

```

12 module BCD7(din,dout);
13     input [3:0] din;
14     output [6:0] dout;
15
16     assign dout=(din==4'h0)?7'b10000000:
17             (din==4'h1)?7'b11111001:
18             (din==4'h2)?7'b0100100:
19             (din==4'h3)?7'b0110000:
20             (din==4'h4)?7'b0011001:
21             (din==4'h5)?7'b0010010:
22             (din==4'h6)?7'b0000010:
23             (din==4'h7)?7'b11111000:
24             (din==4'h8)?7'b0000000:
25             (din==4'h9)?7'b0010000:
26             (din==4'hA)?7'b0001000:
27             (din==4'hB)?7'b0000011:
28             (din==4'hC)?7'b1000110:
29             (din==4'hD)?7'b0100001:
30             (din==4'hE)?7'b0000110:
31             (din==4'hF)?7'b0001110:7'b0;
32 endmodule

```

```

34 module count(hit,reset,cnt,ud);
35     input hit;
36     input reset;
37     input ud;
38     output [3:0] cnt;
39     reg [3:0] cnt;
40     always@(negedge hit or negedge reset)
41     begin
42         if(~reset) cnt<=4'b0;
43         else
44             begin
45                 if(ud)
46                     begin
47                         if(~hit)
48                             begin
49                                 if(cnt==4'b1111) cnt=4'b0;
50                                 else
51                                     begin
52                                         if(cnt[1]&cnt[2]&cnt[0]) cnt[3]=~cnt[3];
53                                         if(cnt[0]&cnt[1]) cnt[2]=~cnt[2];
54                                         if(cnt[0]) cnt[1]=~cnt[1];
55                                         cnt[0]=~cnt[0];
56                                     end
57                                 end
58                             end
59                         else
60                             begin
61                                 if(~hit)
62                                     begin
63                                         if(cnt==4'b0) cnt=4'b1111;
64                                         else
65                                             begin
66                                                 if(!(cnt[1]||cnt[2]||cnt[0])) cnt[3]=~cnt[3];
67                                                 if(!(cnt[0]||cnt[1])) cnt[2]=~cnt[2];
68                                                 if(!(cnt[0])) cnt[1]=~cnt[1];
69                                                 cnt[0]=~cnt[0];
70                                             end
71                                         end
72                                     end
73                                 end
74                             end
75                         end
76                     end
77             end
78     end
79 endmodule

```

b. 测试代码

```
1  `timescale 1ns/1ps;
2  module add_dec_tb;
3  reg hit,reset,ud;
4  wire [6:0] cout1;
5  add_dec uut(.ud(ud),.hit(hit),.reset(reset),.cout(cout1));
6  initial
7  begin
8      ud=1;
9      reset=0;
10     hit=1;
11     #10
12     reset=1;
13     #100
14     hit=0;
15     #10
16
17     #40
18     hit=1;
19     #100
20     hit=0;
21     #50
22     hit=1;
23     #100
24     hit=0;
25     #50
26     hit=1;
27     #100
28     hit=0;
29     #50
30
31     hit=1;
32     #100
33     hit=0;
34     #50
35     hit=1;
36     #100
37     hit=0;
38     #50
39     hit=1;
40     #100
41     hit=0;
42     #50
43     hit=1;
44     #100
45     hit=0;
46     $stop;
47 end
endmodule
```

## 2. 异步计数器

### a. 计数器代码

```
1  module add_dec(hit,cout,reset);
2      input hit;
3      input reset;
4      output [6:0] cout;
5
6      wire [3:0] cnt;
7
8      BCD7 U0
9      (
10         .din  (cnt),
11         .dout (cout)
12     );
13
14     count U1
15     (
16         .reset  (reset),
17         .hit    (hit),
18         .cnt    (cnt)
19     );
20
21
22     endmodule
```

```

25 module BCD7(din,dout);
26     input  [3:0] din;
27     output [6:0] dout;
28
29     assign dout=(din==4'h0)?7'b1000000:
30                (din==4'h1)?7'b11111001:
31                (din==4'h2)?7'b0100100:
32                (din==4'h3)?7'b0110000:
33                (din==4'h4)?7'b0011001:
34                (din==4'h5)?7'b0010010:
35                (din==4'h6)?7'b0000010:
36                (din==4'h7)?7'b11111000:
37                (din==4'h8)?7'b0000000:
38                (din==4'h9)?7'b0010000:
39                (din==4'hA)?7'b0001000:
40                (din==4'hB)?7'b0000011:
41                (din==4'hC)?7'b1000110:
42                (din==4'hD)?7'b0100001:
43                (din==4'hE)?7'b0000110:
44                (din==4'hF)?7'b0001110:7'b0;
45 endmodule

```

```

47 module count(hit,reset,cnt);
48     input hit;
49     input reset;
50     output [3:0] cnt;
51
52     reg [3:0] cnt;
53
54     always@(negedge hit or negedge reset)
55     begin
56         if(~reset) cnt[0]=0;
57         else
58             cnt[0]=~cnt[0];
59     end
60
61     always@(negedge cnt[0] or negedge reset)
62     begin
63         if(~reset) cnt[1]=0;
64         else
65             cnt[1]=~cnt[1];
66     end
67
68     always@(negedge cnt[1] or negedge reset)
69     begin
70         if(~reset) cnt[2]=0;
71         else
72             cnt[2]=~cnt[2];
73     end
74
75     always@(negedge cnt[2] or negedge reset)
76     begin
77         if(~reset) cnt[3]=0;
78         else
79             cnt[3]=~cnt[3];
80     end
81
82 endmodule

```

b. 测试代码


```
1  `timescale 1ns/1ps;|
2  module add_dec_tb;
3  reg hit,reset;
4  wire [6:0] cout1;
5  add_dec uut(.hit(hit),.reset(reset),.cout(cout1));
6  initial
7  begin
8      reset=0;
9      hit=1;
10     #10
11     reset=1;
12     #100
13     hit=0;
14     #50
15     hit=1;
16     #100
17     hit=0;
18     #50
19     hit=1;
20     #100
21     hit=0;
22     #50
23     hit=1;
24     #100
25     hit=0;
26     #50
27     hit=1;
28     #100
29     hit=0;
30     #50
31     hit=1;
32     #100
33     hit=0;
34     #50
35     hit=1;
36     #100
37     hit=0;
38     #50
39     hit=1;
40     #100
41     hit=0;
42     $stop;
43 end
44 endmodule
```




## 四、 仿真结果及分析

### 1. 同步计数器


Ud=1（顺序）:

 

Ud=0（逆序）:

 

### 2. 异步计数器

 

## 五、 综合情况

### 1. 同步时序电路

Total logic elements	12
Total combinational functions	12
Dedicated logic registers	4
Total registers	4
Total pins	10
Total virtual pins	0
Total memory bits	0
Embedded Multiplier 9-bit elements	0
Total PLLs	0

Clocks						
	Clock Name	Type	Period	Frequency	Rise	Fall
1	clk_50M	Base	20.000	50.0 MHz	0.000	10.000

Slow Model Fmax Summary				
	Fmax	Restricted Fmax	Clock Name	Note
1	653.59 MHz	450.05 MHz	clk_50M	limit due to minimum period restriction (max I/O toggle rate)

### 2. 异步时序电路

Total logic elements	11
Total combinational functions	11
Dedicated logic registers	4
Total registers	4
Total pins	9
Total virtual pins	0
Total memory bits	0
Embedded Multiplier 9-bit elements	0
Total PLLs	0

Clocks						
	Clock Name	Type	Period	Frequency	Rise	Fall
1	count:U1 cnt[0]	Base	1.000	1000.0 MHz	0.000	0.500
2	count:U1 cnt[1]	Base	1.000	1000.0 MHz	0.000	0.500
3	count:U1 cnt[2]	Base	1.000	1000.0 MHz	0.000	0.500
4	hit	Base	1.000	1000.0 MHz	0.000	0.500

Slow Model Fmax Summary				
	Fmax	Restricted Fmax	Clock Name	Note
1	1610.31 MHz	500.0 MHz	count:U1 cnt[2]	limit due to low minimum pulse width violation (tcl)

## 六、实验总结

我首先做的是同步计数器，仿真正确之后，在 Quartus 上编译，一遍就通过，在设置引脚的时候，把两个引脚设置反了，导致在板子上操作的时候有问题，总是反的。并且除了显示输出的那一个有数字，其余的都是输出都是亮着的，后来发现自己没有设置缺省的值，因此是亮着的。之后把缺省设置好，管脚设置好，可以再板子上很好的实现计数器的功能。

之后做的是异步计数器，因为刚开始没有充分理解异步计数器，结果写成了同步计数器的另一种表达形式，后来经过检查发现了这一问题并改正过来了。

这个实验让我对计数器有了更多的认识，同时对同步和异步差异的认识也更加深刻。